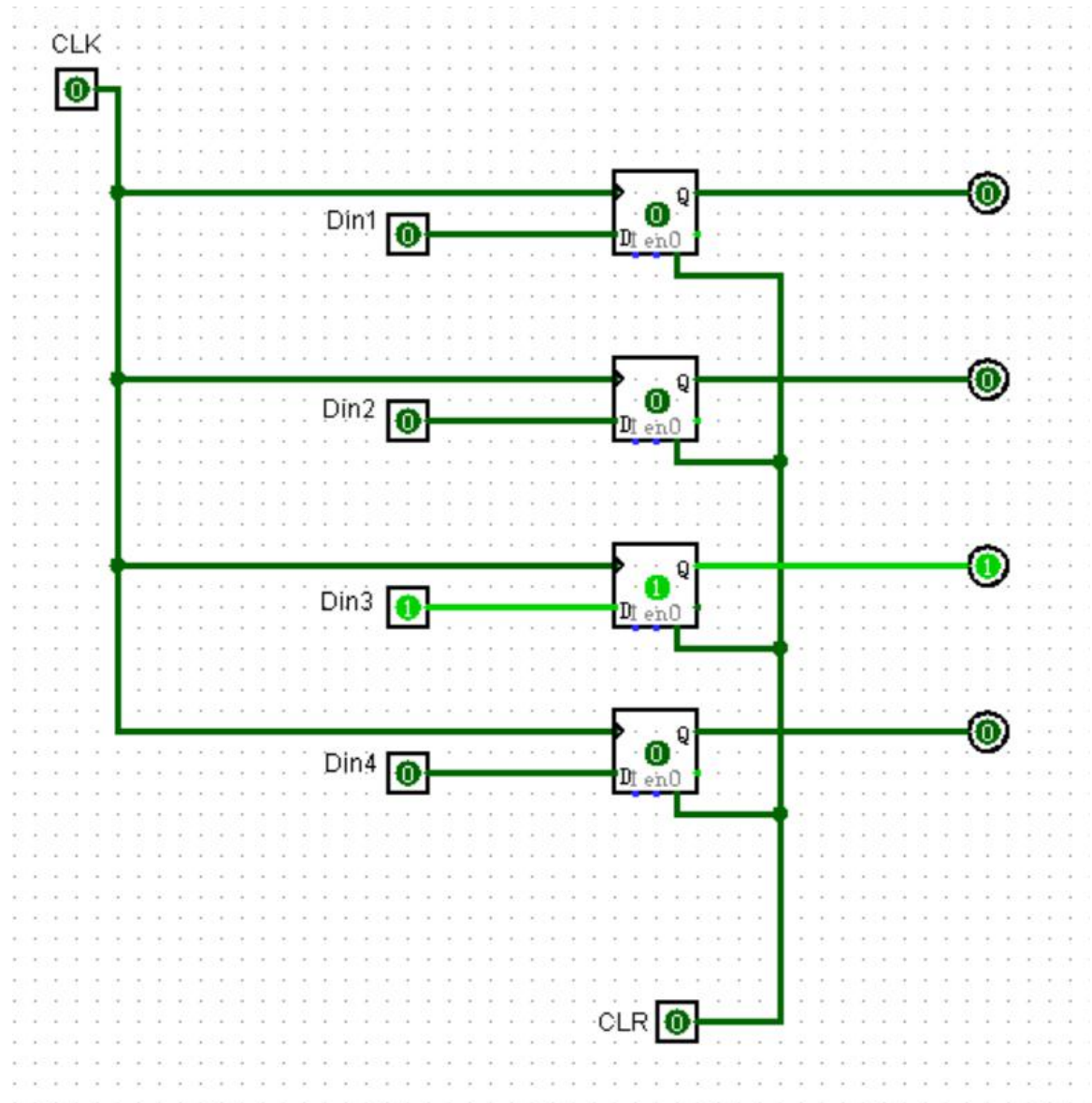


作业三


200110631 张景昊

1.



2. C

3. 输出端 Y 的波形:

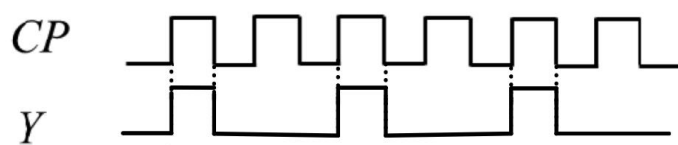

4. C

5. Q 的频率为 50kHz

6. 输出波形:

